
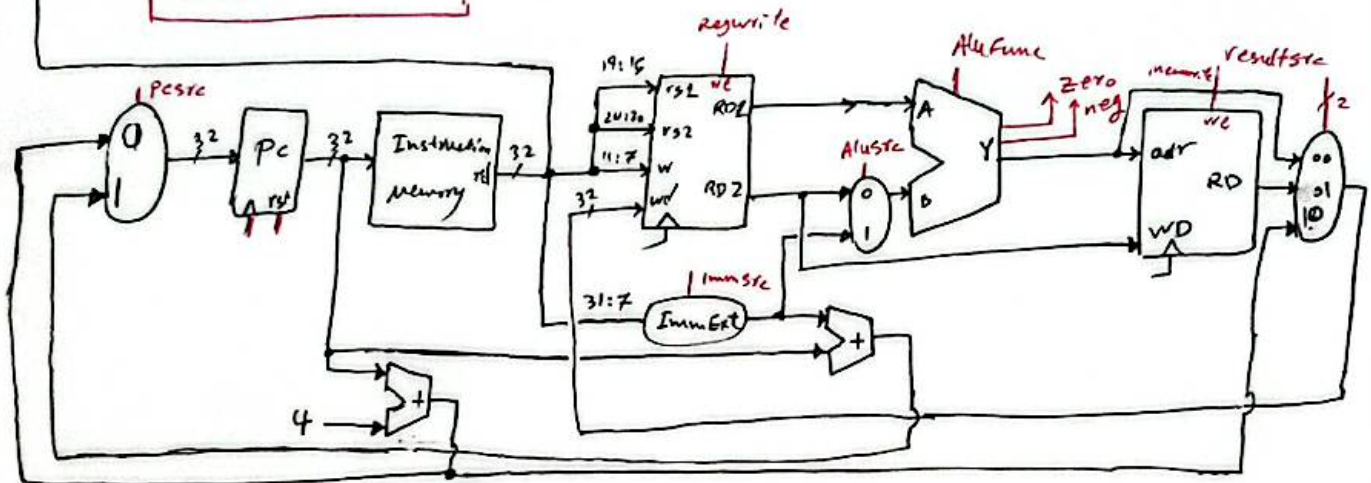


سروش نصیری ۸۱۰۸۰۳۰۹۸

1405, 02, 29

حسین مرادی ۸۱.۸۰۳%

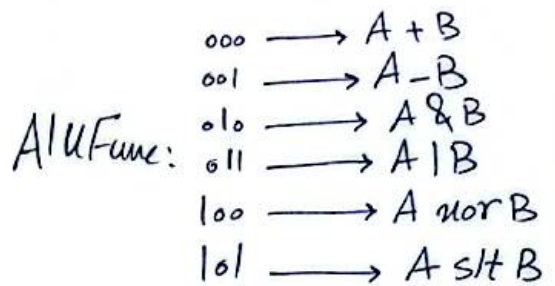

☆: می توانستیم یک کانتینر سینکال « جدید قرار دهیم تا در صورت ورود دستورات Jalr و Jal میسر را در wd رجیستر فایل قرار دهد اما اینجا resultsrc را درجیت کرده ایم و Mux بعد از دیتا موری 3 ورودی دارد. (در اصل 4 ورودی که ورودی "resultsrc" مغربه خروجی نامعتبر خواهد شد.) برای pc نیز یک پایه rst قرار دادیم تا در ابتدای استفاده مقدارش به صفر بازگردد. یک سینکال کنتول دیگر که ورودی کنترلر هست ~~neg~~ neg که از ALU خارج می شود و برای دستورات bge و blt کاربرد دارد.

★ برای تست بِنج نیز، خروجی DataMemory را مانیتور کردیم تا در آخر ۱۵ خانه مرتب شده حافظه
ببینیم؛ بنابراین خروجی‌های، در آیه‌ای برنامه در تست نت (code می‌شود، مقادیر میانی و Memory هستند
در فایل Assembly خطوط آخر مربوط به مانیتور خروجی Set شده و مقادیر DataMemory می‌باشد.

